




電池のはたらき


名前

1 かん電池とモーターを導線でつなげ、モーターのまわり方を調べます。

下のようにかん電池の向きを変えると、モーターの回る向きは変わりますか。

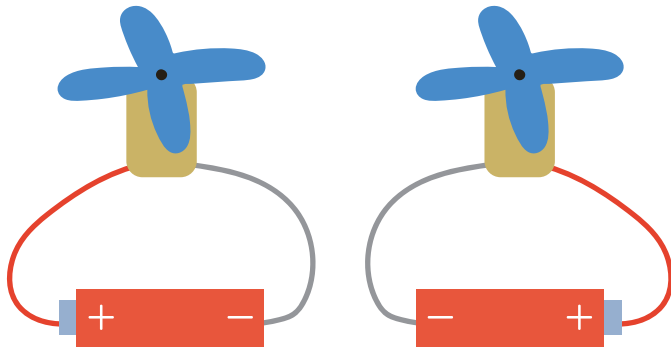

2 下のようにかん電池をつなげます。

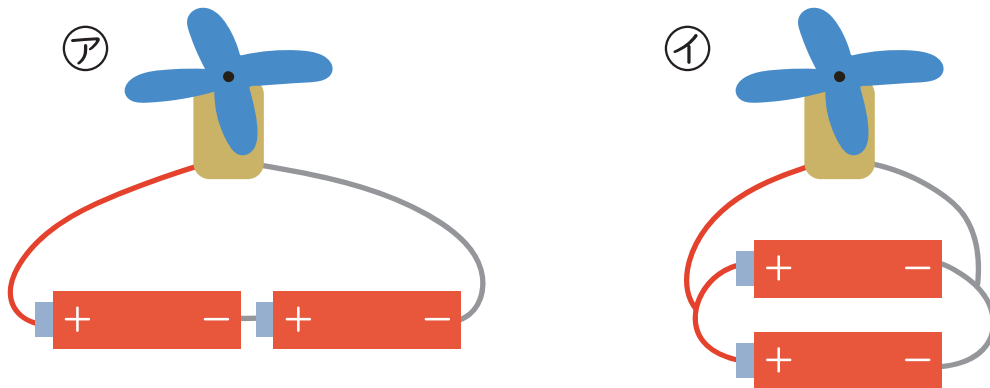

① ㊦のつなぎ方の名前は何ですか。

② ㊧のつなぎ方の名前は何ですか。

③ モーターがより速く回るのは、㊦と㊧のどちらですか。