




電気の通り道

名前

- 1 明かりをつけるときに使うものについて、あてはまる言葉を
 □ からえらんで □ に書きましょう。

+きよく ・ -きよく ・ かん電池 ・ 豆電球 ・ どう線

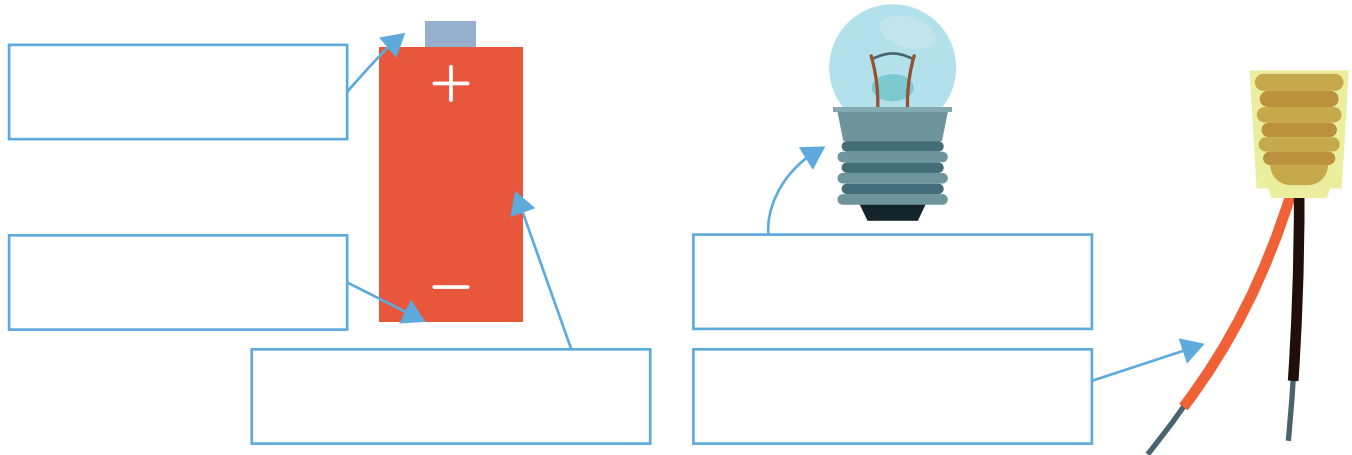

- 2 豆電球をソケットに右のように取りつけ
 ましたが、明かりがつきません。
 理由を㉠～㉣からえらびましょう。



- ㉠ 豆電球がソケットにまっすぐ入っていないから。
 ㉡ 豆電球の中の線が切れているから。
 ㉢ ソケットにどう線がついていないから。



2

電気の通り道

名前


1 にあてはまる言葉を書きましょう。

豆電球とかん電池とどう線を ① のように
つなげると、豆電球に明かりがつきます。

① のようになっている電気の通り道を

② といいます。

2 電気を通すものに○を、通さないものに×をかきましょう。

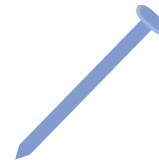 ガラスのコップ 鉄のくぎ 1円玉 アルミかん ペットボトル 本