




電気の通り道

名前

- 1 明かりをつけるときに使うものについて、あてはまる言葉を
 [] からえらんで □ に書きましょう。

+きよく ・ -きよく ・ かん電池 ・ 豆電球 ・ どう線

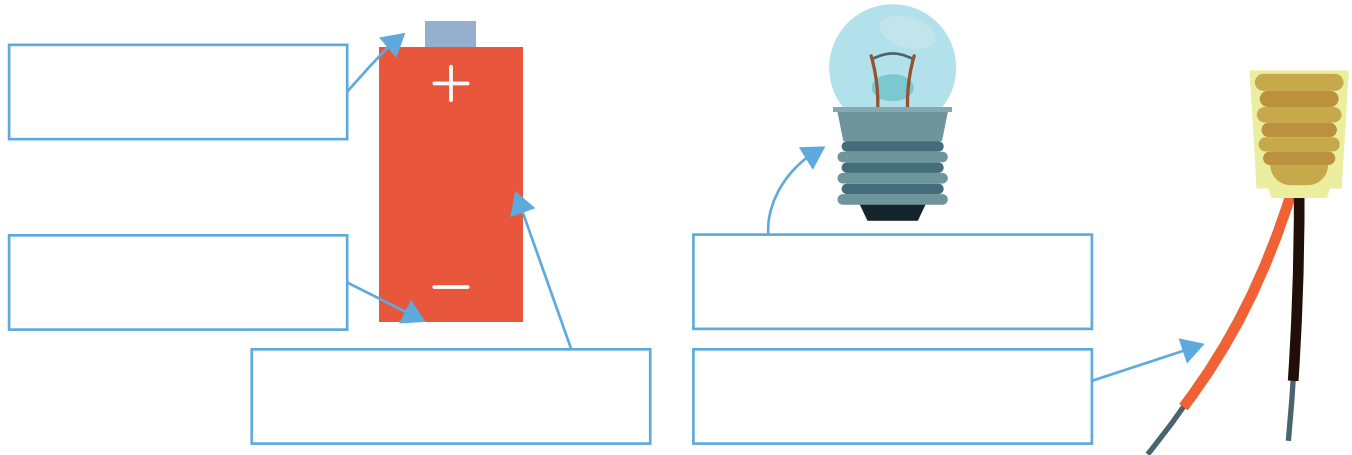

- 2 豆電球をソケットに右のように取りつけ
 ましたが、明かりがつきません。
 理由を㉠～㉣からえらびましょう。



- ㉠ 豆電球がソケットにまっすぐ入っていないから。
 ㉡ 豆電球の中の線が切れているから。
 ㉢ ソケットにどう線がついていないから。