



2

## 電気の通り道

名前


1  にあてはまる言葉を書きましょう。

豆電球とかん電池とどう線を  ① のように  
つなげると、豆電球に明かりがつかます。

① のようになっている電気の通り道を

② といいます。

2 電気を通すものに○を、通さないものに×をかきましょう。

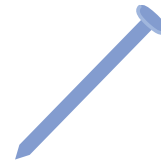 ガラスのコップ 鉄のくぎ 1円玉 アルミかん ペットボトル 本